

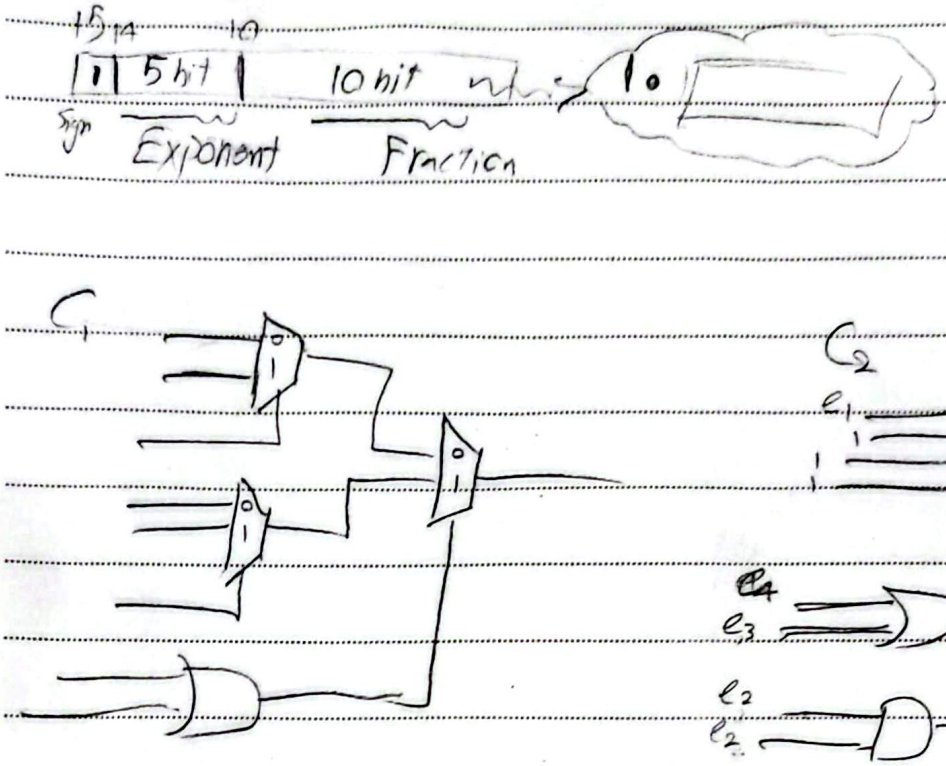



Zero detector :

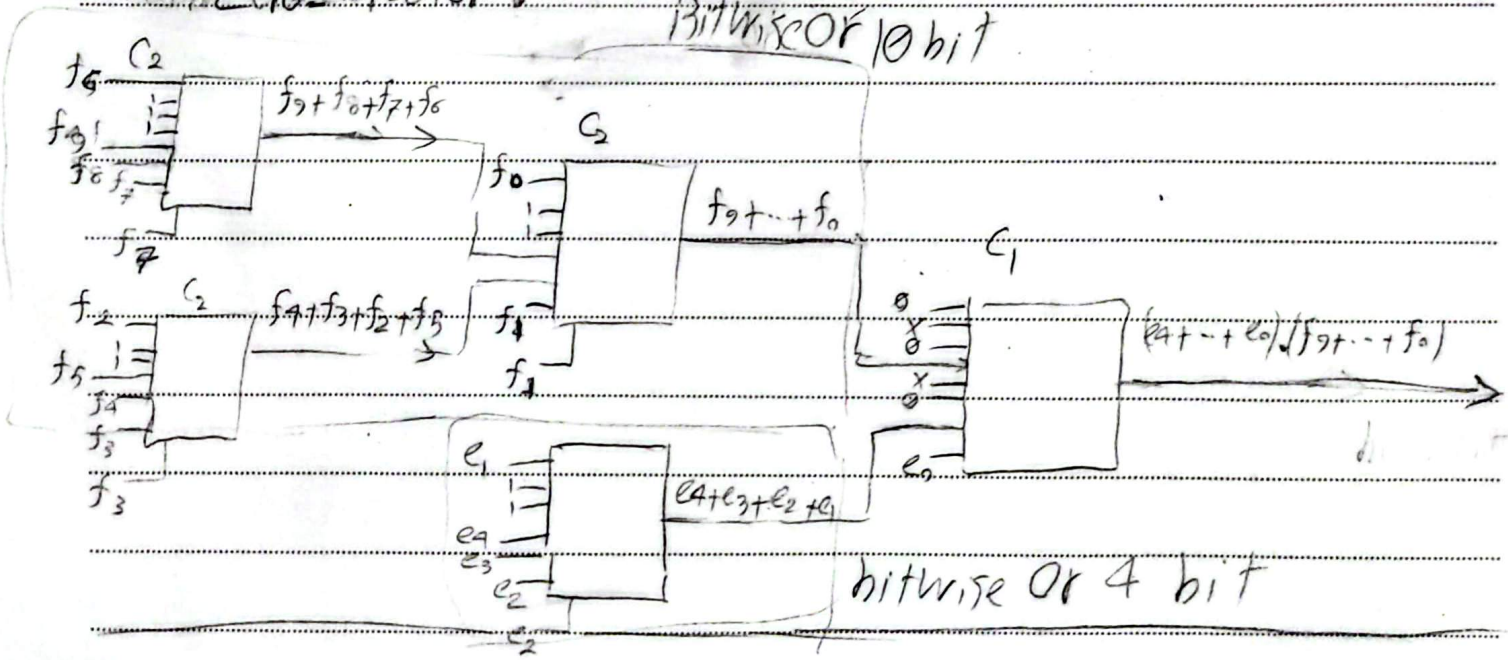


Comparator 15 bit :

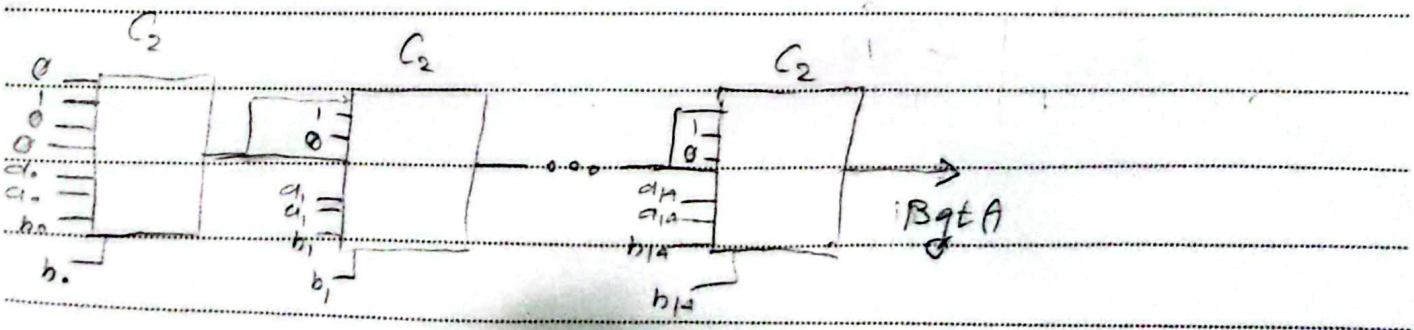


MUX_2_to_1_16 bit :

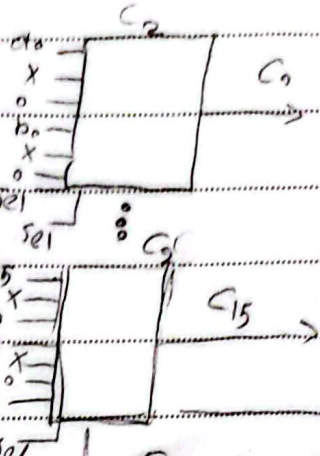


full_adder :

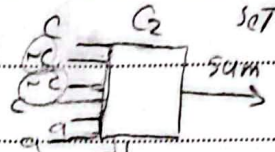


Not :

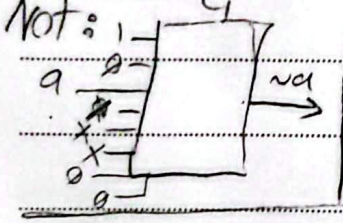


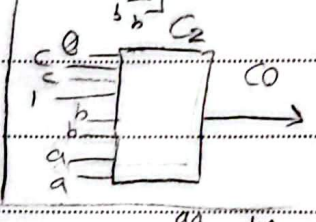


fulladder_b_invert :

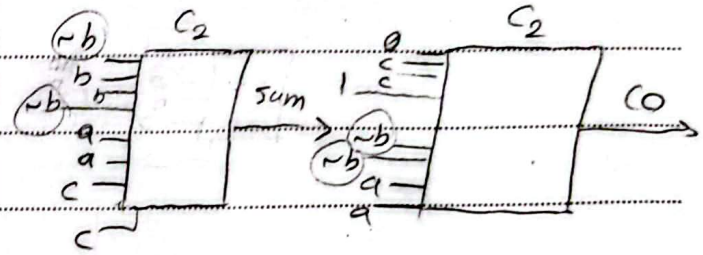

Sub_5 bit :

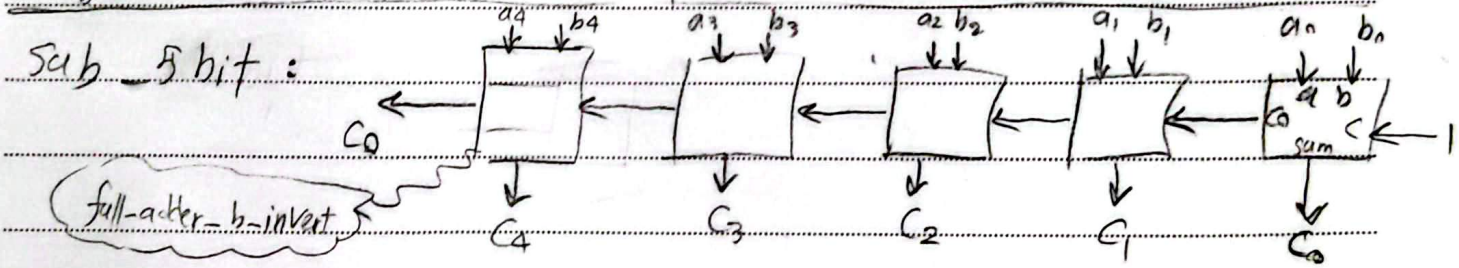


Shift_right_11_bit :

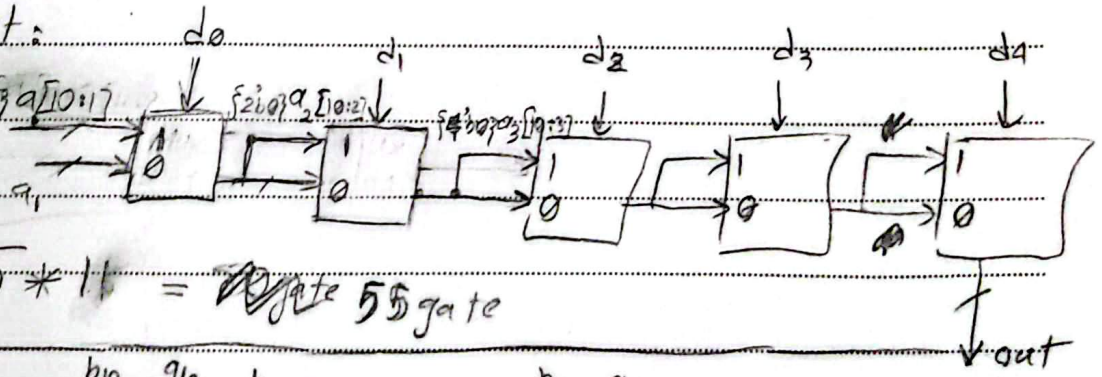

5 * 11 = 55 gate


adder_16_bit :

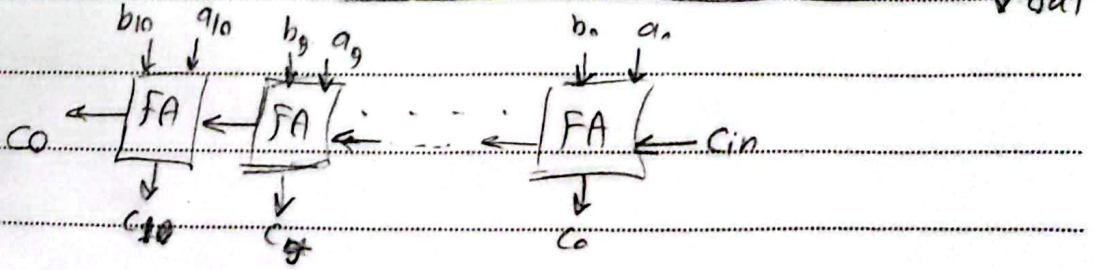


CamScanner

Subject: Year : Month: Date:


1. Xor 2 bit :

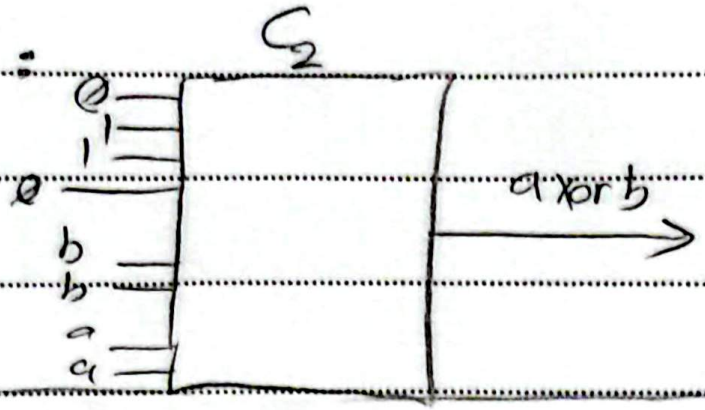


Xor _ 11 bit :

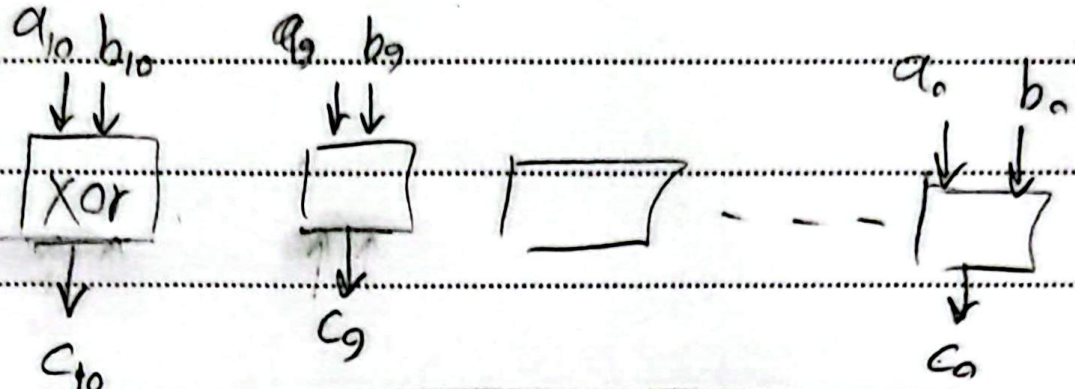

Priority encoder :
(from left to right)

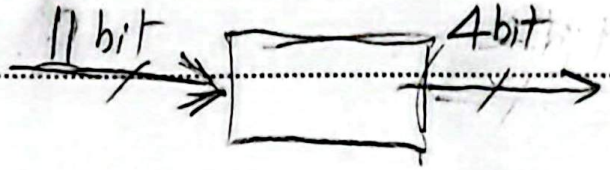

Data path :

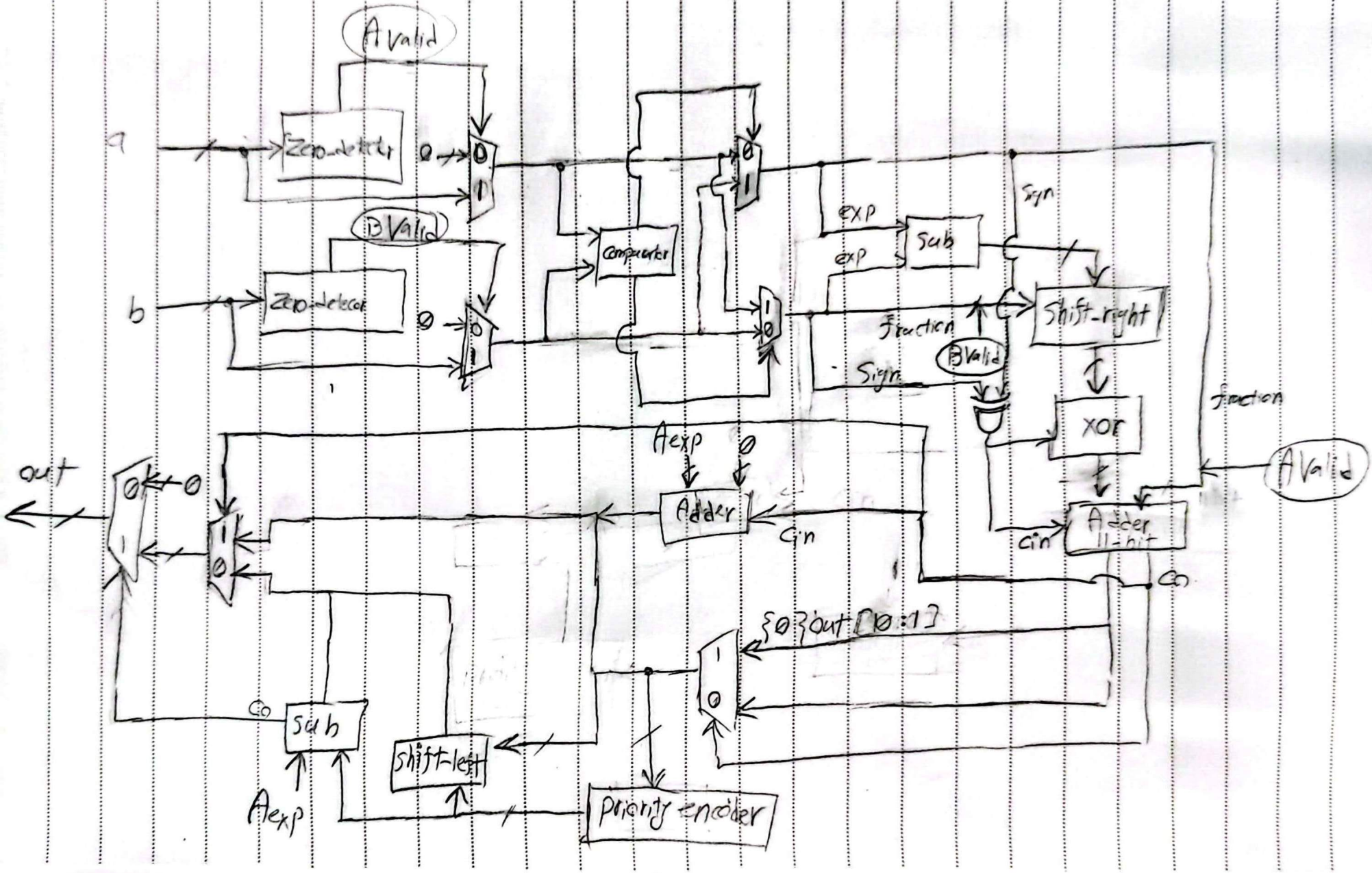
A valid
a
Zero-detector
B valid
b
Zero-detector
Comparator
exp
exp
Sub
Sign
Fraction
Shift-right
B valid
Sign
XOR
fraction
A valid
Aexp
Adder
Cin
Adder 11-bit
cin
Co
out
{0}{out[10:1]}
Co
Sub
Aexp
Shift-left
priority encoder