register_nbit:

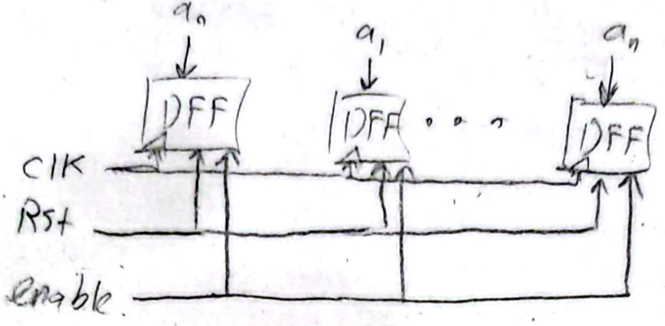

Address_decoder_nbit:

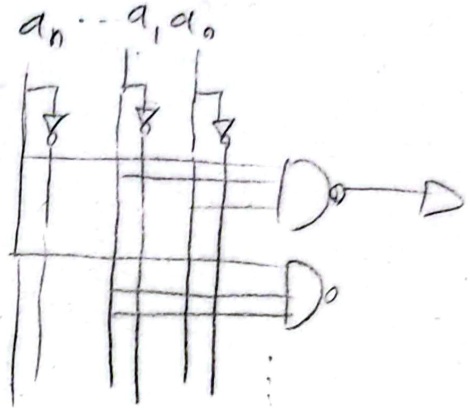

Address_decoder_n bit:

n bit address → 2^N signal's

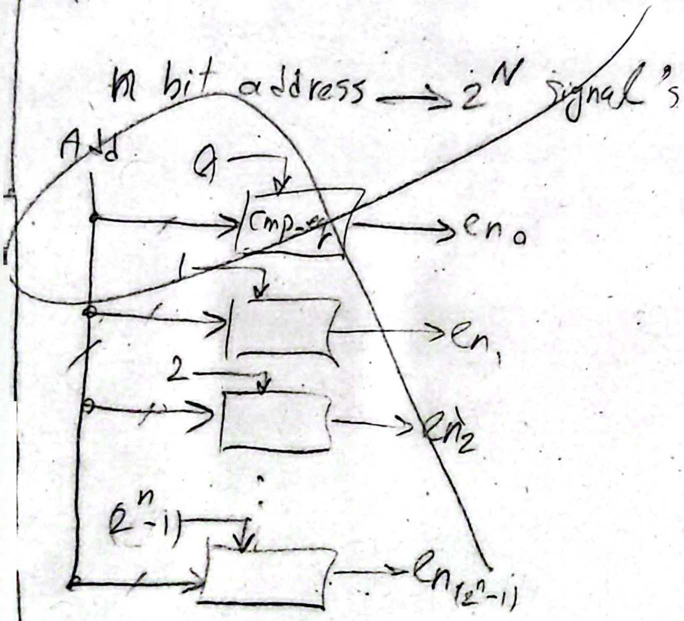

Demux_1to2:

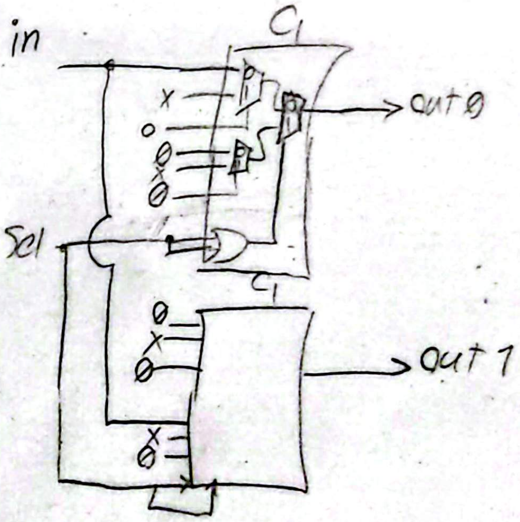

Address_decoder_nbit (using demux):

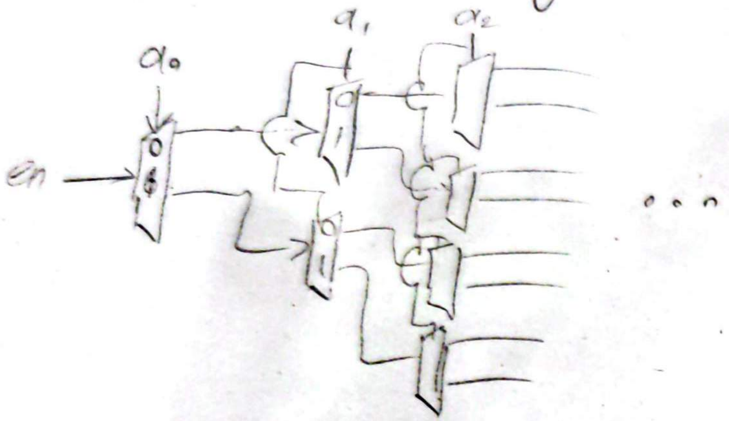

mux-array-nbit:

n تا mux_array یک بیتی

بصورت موازی، n بیت را می‌سازند

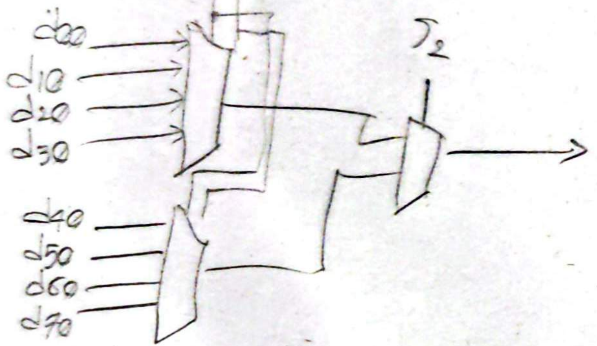

reg file: